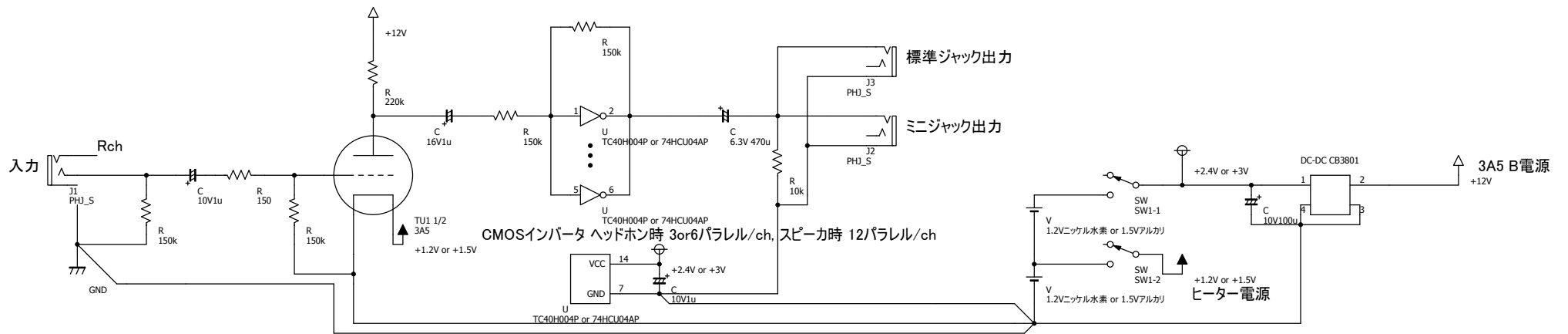


第1図 真空管CMOSアンプ 基本回路



第2図 単3動作 3極管CMOS 携帯アンプ 回路

第3図 単3動作 3極管CMOS 携帯アンプ 電源部回路